


به نام خدا

محمد مشرقی

۸۱۰۱۹۹۴۹۲



1-
 
```
module D_latch (input clc,D , output Q,Qb);  
    wire j[1:0];  
    nand #(8,8) t1(j[0],D,clc), t2(j[1],j[0],clc) , t3(Q,Qb,j[0]), t4(Qb,Q,j[1]);  
endmodule
```



2-

با توجه به دیلی نند داریم:

 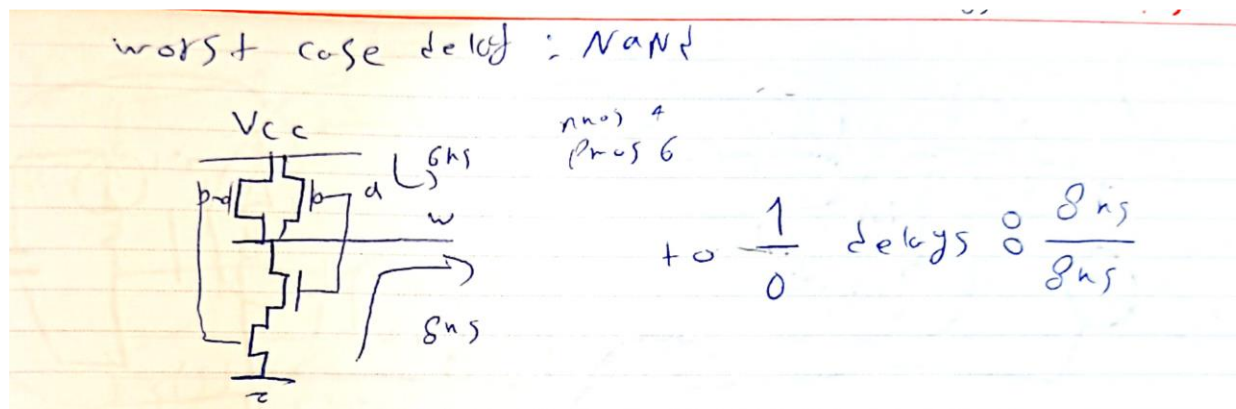


3-

```
`timescale 1ns/1ns
module D_latch();
  logic D=1, clc=1 ;
  wire Qb,Q;

  D_latch cut1(clc , D , Q, Qb);

  always #100 clc=-clc;

   initial begin
    #40
    repeat(40) #60 D=-D;
    #100 $stop;
  end
endmodule
```



با توجه به شکل هر وقت D و clc یک شوند گلیچ رخ میده

3-input NAND

VCC

b d

a c

Gns

L

c

12 ns

worst case $\frac{1}{0}$ delay = $\frac{12 \text{ ns}}{12 \text{ ns}}$

اختار مدار :

[illegible]

```


`timescale 1ns/1ns
module DRlatch(input clc, D, R, output Q, Qb);
    wire j[3: 0] ; wire Rb;
    nand #(8,8) t1 (j[3], D, Rb);
    not # (6,6) n1 (j[2], j[3]);
    not # (6,6) n2 (Rb, R);
    nand # (12, 12) t2 (j [0], j[2], Rb, clc);
    nand #(8,8) t3 (j [1], j [0], clc);
    nand # (8,8) t4 (Q, Qb, j [0]);
    nand #(12,12) t5 (Qb, Q, j [1], Rb);
endmodule

```

```

`timescale 1ns/1ns
module DRlatch_tb ();
    logic clc = 1,D = 1,R = 0;
    wire Q, Qb;
    DRlatch CUT (clc, D, R, Q, Qb);
    always # 90 clc = ~clc;
    initial begin
        #100
        repeat (10) # 65 D = ~D;
        # 200 R = 1;
        repeat (3)# 120 D = ~D;
        # 200 R = 0;
        repeat (10) # 65 D = ~D;
        # 200 $stop;
    end endmodule

```

 

5-

```

`timescale 1ns/1ns
module multiplexer4 (input a0, a1, a2, a3, input [1: 0] s , output w);
    assign w = s == 2'b00 ? a0:
    |         s == 2'b01 ? a1:
    |         s == 2'b10 ? a2:
    |         s == 2'b11 ? a3: 1'bx;
endmodule

module MSRR8_Q5(input clc, R, sIn, input [1: 0] mode, output [7: 0] Q);
    wire [7: 0] muxin_00, muxin_01, muxin_10, muxin_11, muxop, Qb;
    genvar k;
    generate;
        for (k = 0; k <8; k = k + 1) begin
            multiplexer4 muxx (muxin_00[k], muxin_01[k], muxin_10[k], muxin_11[k], mode, muxop[k]);
            DRLatch DD (clc, muxop[k], R, Q[k], Qb[k]);

            assign muxin_00[k] = Q[k];

            assign muxin_01[k] = k == 7 ? Q[0]: Q[k + 1];

            assign muxin_10[k] = k == 7 ? Q[1]:
            |                   k == 6 ? Q[0]: Q[k + 2];

            assign muxin_11[k] = k == 7 ? sIn: Q[k + 1];
        end
    endgenerate
endmodule

```



6-

```

`timescale 1ns/1ns
module MSRR8_Q6();
    logic sIn=1 , clc=0 , R=0;
    logic [1:0]mode = 2'b11;
    wire[7:0]Q;
    MSRR8_Q5 CUT(clc, R, sIn, mode, Q);
    always #160 clc = ~clc;

    initial begin
        #30
        #200 sIn=1;
        repeat(8) #200 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(8) #200 mode = $random ;
        #200 sIn=1;
        repeat(8) #200 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(8) #200 mode = $random ;
        #1000 $stop;
    end
endmodule

```

  


مدار طبق انتظار کار نمی کند چون وقتی فلیپ فلاپ در مدار استفاده نمی کنیم هنگامی که ورودی را تغییر می دهیم چون به خروجی وصل است رو آن نیز تاثیر گذار است و باعث تغییر آن می شود تا و این تا زمانی اتفاق می افتاد که c/c یک هست و وقتی هم که صفر شود اتفاقی نمی افتد.

7-

```
timescale 1ns/1ns
module Dflipflop(input clc,D, R, output Q, Qb);
wire Rb, Dj, Q1, Qb1, clcbar;
not #6 n1(Rb, R);
not #6 n2 (clcbar, clc);
and #14 A1 (Dj, Rb, D);
D_latch p1(clc, Dj, Q1, Qb1);
D_latch p2(clcbar, Q1, Q, Qb);
endmodule
```
 
```
timescale 1ns/1ns
module DRflipflop ();
logic D = 0, R= 0 , clc = 1;
wire Q, Qb;
Dflipflop dut(clc, D, R, Q, Qb);
always # 74 clc = ~clc;
initial begin
repeat (20) # 155 D = ~ D;
# 200 R = 1;
repeat (20) # 150 D = ~D;
# 200 R = 0;
repeat (20) # 155 D = ~ D;
# 300 $stop;
end
endmodule
```



8-

```

`timescale 1ns/1ns
module multiplexer4 (input a0, a1, a2, a3, input [1: 0] s , output w);
    assign w = s == 2'b00 ? a0:
                s == 2'b01 ? a1:
                s == 2'b10 ? a2:
                s == 2'b11 ? a3: 1'bx;
endmodule

module MSRR8_Q8(input clc, R, sIn, input [1: 0] mode, output [7: 0] Q);
    wire [7: 0] muxin_00, muxin_01, muxin_10, muxin_11, muxop, Qb;
    genvar k;
    generate;
        for (k = 0; k < 8; k = k + 1) begin
            multiplexer4 muxx (muxin_00[k], muxin_01[k], muxin_10[k], muxin_11[k], mode, muxop[k]);
            Dflipflop DD (clc, muxop[k], R, Q[k], Qb[k]);

            assign muxin_00[k] = Q[k];

            assign muxin_01[k] = k == 7 ? Q[0]: Q[k + 1];

            assign muxin_10[k] = k == 7 ? Q[1]:
                                k == 6 ? Q[0]: Q[k + 2];



            assign muxin_11[k] = k == 7 ? sIn: Q[k + 1];
        end
    endgenerate
endmodule

```

```

`timescale 1ns/1ns
module MSRR8_Q8_tb();
    logic sIn=1 , clc=0 , R=0;
    logic [1:0]mode;
    wire[7:0]Q;
    MSRR8_Q5 CUT(clc, R, sIn, mode, Q);
    always #250 clc = ~clc;
    initial begin
        #30
        #200 sIn=1;
        repeat(8) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(8) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=1;
        repeat(8) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(8) #600 mode = $random ;
        #1000 $stop;
    end
endmodule

```

  

9-

```

`timescale 1ns/1ns
module dff_sync_rst (input R, clk, d, output reg Q,output Qb);
    always @(negedge clk)
    begin
        if (R) Q <= 1'b0;
        else Q <= d;
    end
    assign Qb = ~ Q;
endmodule

```

```

`timescale 1ns/1ns
module Q9_tb();
    logic D = 0, R= 0 , clc = 1;
    wire Q, Qb;
    dff_sync_rst cut( R, clc, D , Q, Qb);
    always # 74 clc = ~clc;
    initial begin
        repeat (20) # 155 D = ~ D;
        # 200 R = 1;
        repeat (20) # 150 D = ~D;

        # 200 R = 0;
        repeat (20) # 155 D = ~ D;
        # 300 $stop;
    end
endmodule

```

10-

```
module MSRR8_Q10_tb();
    logic sIn=1 , clc=0 , R=0;
    logic [1:0]mode;
    wire[7:0]Q_gate , Q_assign;
    MSRR8_Q8 CUT1(clc, R, sIn, mode, Q_gate);
    MSRR8_Q10 CUT2(clc, R, sIn, mode, Q_assign);
    always #250 clc = ~clc;
    initial begin
        #30
        #200 sIn=1;
        repeat(10) #600 mode = 11 ;

        repeat(20) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(20) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=1;
        repeat(20) #600 mode = $random ;
        #200 sIn=0;
        repeat(20) #600 mode = $random ;
        #1000 $stop;
    end
endmodule
```

```
`timescale 1ns/1ns
module multiplexer4 (input a0, a1, a2, a3, input [1: 0] s , output w);
    assign w = s == 2'b00 ? a0:
               s == 2'b01 ? a1:
               s == 2'b10 ? a2:
               s == 2'b11 ? a3: 1'bx;
endmodule


module MSRR8_Q10(input clc, R, sIn, input [1: 0] mode, output [7: 0] Q);
    wire [7: 0] muxin_00, muxin_01, muxin_10, muxin_11, muxop, Qb;
    genvar k;
    generate;
        for (k = 0; k <8; k = k + 1) begin
            multiplexer4 muxx (muxin_00[k], muxin_01[k], muxin_10[k], muxin_11[k], mode, muxop[k]);
            dff_sync_rst DD (R,clc, muxop[k], Q[k], Qb[k]);


            assign muxin_00[k] = Q[k];

            assign muxin_01[k]= k == 7 ? Q[0]: Q[k + 1];

            assign muxin_10[k] = k == 7 ? Q[1]:
                               k == 6 ? Q[0]: Q[k + 2];

             assign muxin_11[k] = k == 7 ? sIn: Q [k + 1];
        end
    endgenerate
endmodule
```



 

در اینجا چون به دلیل استفاده از هاردور باعث می شود دلیلی داشته باشیم اما در `always` دلیلی نداریم و اینکه در ساختار گیت میتوان
ایکس داشت برخلاف `always`

دلیل بعدی هم اینکه در ساختار گیت باید اول کلاک یک شود و به آن فرصت داده شود و سپس کلاک صفر شود و بعد از زمانی
خروجی تغییر می کنه اما `always` با `negedge` به صورت سریع تغییر می کنه (اگر در `test bench` زمان ها را کم کنیم احتمال
اینکه دو خروجی یکی نباشد هست)